



Algoritmos y Programación

Las compuertas Lógicas

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Negocios Digitales


Samuel Alejandro Castillo Torrealba

00637678

Primer Circuito

1. (p AND q) OR (NOT p) [Salir de la pantalla completa](#)


p	q	p AND q	NOT q	(p AND q) OR (NOT q)
V	V	V	F	V
V	F	F	V	V
F	V	F	F	F
F	F	F	V	V

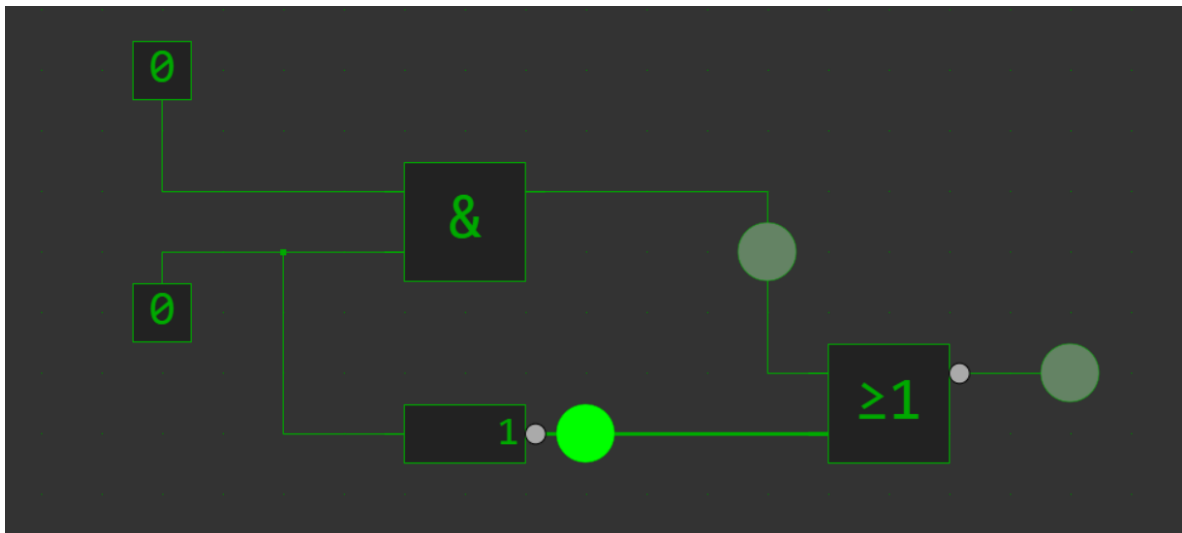

Segundo Circuito

2. NOT (p OR q) AND (p OR q) [Salir de la pantalla completa](#)


p	q	p OR q	NOT (p OR q)	NOT (p OR q) AND (p OR q)
V	V	V	F	F
V	F	V	F	F
F	V	V	F	F
F	F	F	V	F

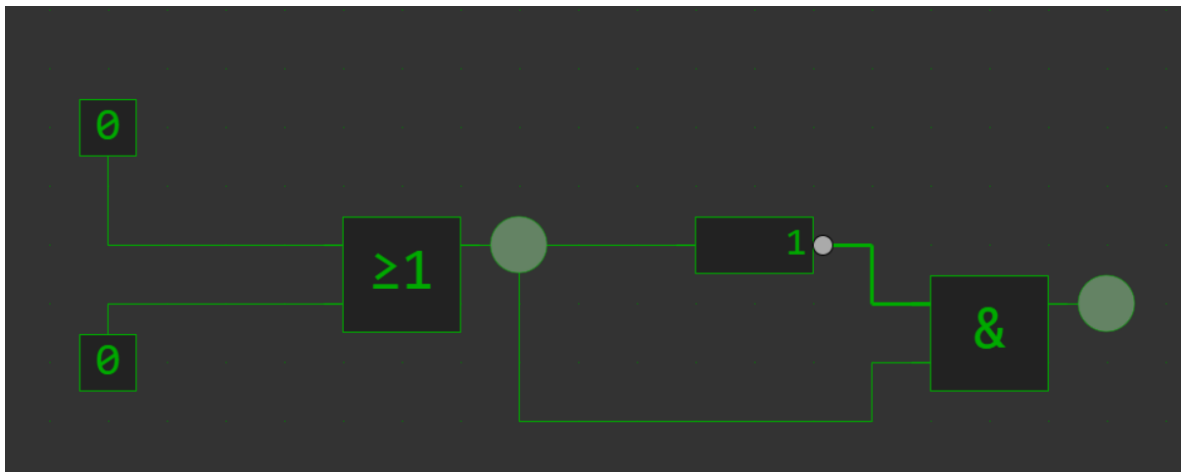

Tercer Circuito

3. [(p OR q) AND q] OR (NOT q) [Salir de la pantalla completa](#)

p q	p OR q	(p OR q) AND q	NOT q	[(p OR q) AND q] OR (NOT q)
V V	V	V	F	V
V F	V	F	V	V
F V	V	V	F	V
F F	F	F	V	V

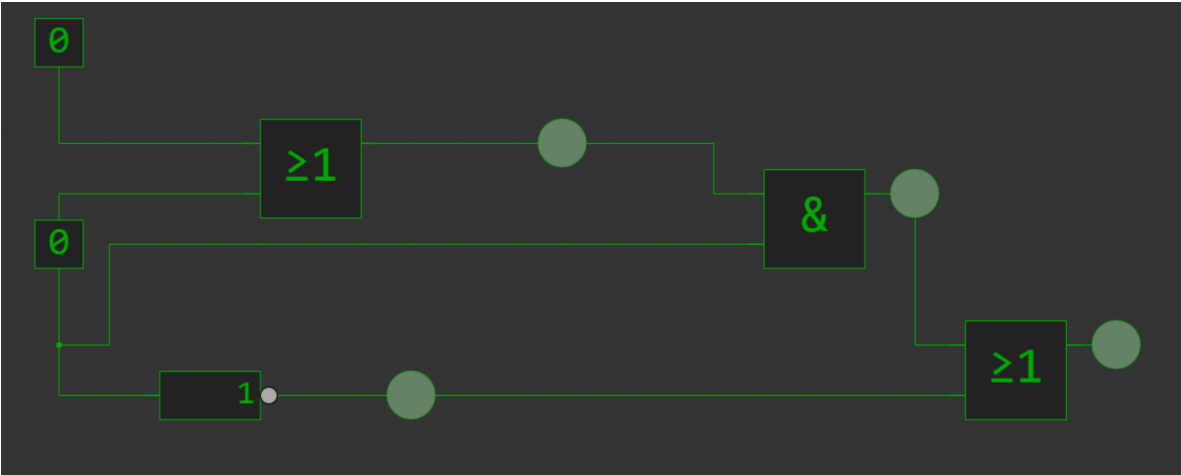

Cuarto Circuito

4. $[(p \text{ OR } q) \text{ AND } q] \text{ AND } (\text{NOT } q)$

Salir de la pantalla completa

p q	p OR q	(p OR q) AND q	NOT q	$[(p \text{ OR } q) \text{ AND } q] \text{ AND } (\text{NOT } q)$
V V	V	V	F	F
V F	V	F	V	F
F V	V	V	F	F
F F	F	F	V	F

